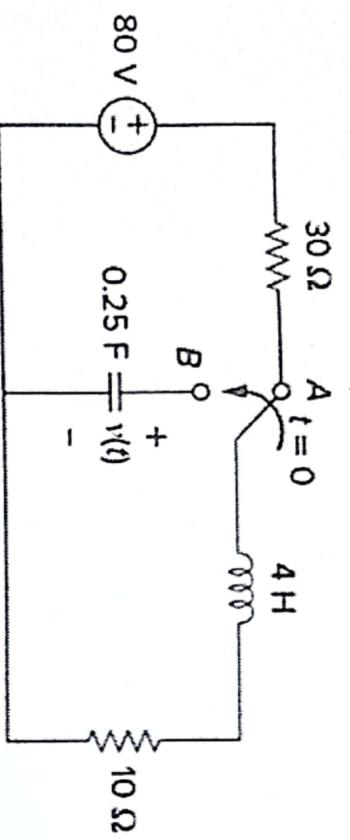


با توجه به مدار الکتریکی شکل زیر به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) معادله دینامیکی مدار را بدهید آورید.

ب) با استفاده از روش کدنویسی معادله دینامیکی این مدار را برای $t=0$ حل نموده و شکل موج ولتاژ و جریان خازن را ترسیم نمایید.




۲

ج) در محیط سیمولینک با پیاده سازی بلوک های شبیه سازی مدار فوق را به دو روش (تصویرت بلوکی با نوشتمن معادلات انگرالی و پیاده سازی با استفاده از المان های مداری) شبیه سازی و شکل موج های بند الف را بدست آورد و ترسیم نمایید (تغییرات کلید را در شبیه سازی در سیمولینک لحظه مناسبی با توجه به مقادیر مدار درنظر بگیرید).

مبدل یاک یوست شکل زیر را محیط matlab شبیه سازی کنید. باطرابی یک کنترل کننده PI مناسب ولتاژ خروجی را روی مقدار مرجع مشخص شده تنظیم کنید. پاسخ دینامیکی مبدل وقتی یک پله تغییرات بار از 5A به 3A آمپیر داده می شود را استخراج نمایید.

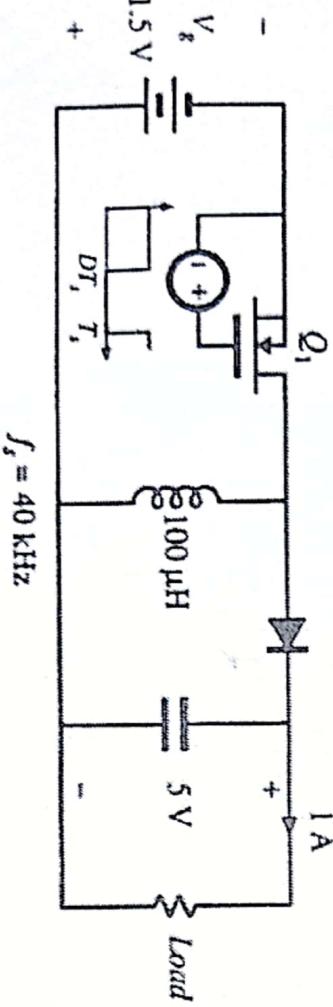پارامترهای زیر باید در نمودارهای خروجی ترسیم شود: i_L , V_C و i_A .




۳

ساختار اینورتر سه فاز با منبع ولتاژ ووردی 100V و بار خروجی 100A در هر فاز مطابق با شکل زیر را در محیط matlab پیاده سازی کنید. با استفاده از روش مدولاسیون PWM با فرکانس کلید زنی 10kHz ۱ کیلو هرتز شکل موج سیسنسوسی با مقدار موثر 110~W در خروجی تولید کنید. مقدار THD ولتاژ خروجی را با شبیه سازی بدست آورده و طیف هارمونیکی آنرا رسم کنید. فیلتر مناسبی

۴

در خروجی کنید بطوریکه مقدار THD ولتاژ بار به کمتر از ۷ درصد کاهش داده شود سپس با استفاده از یک سیستم کنترل حلقه بسته امکان کنترل مقدار ولتاژ خروجی در مقدار مرجع از 220 ± 0 ولت موثر را ایجاد کنید. آیا کانورتر زیر می تواند ولتاژ 220 ± 0 ولت موثر با THD پایین در خروجی تولید کند؟ برای مقادیر داده نشده در صورت سوال خودتان مقادیر فرضی در نظر بگیرید. همچنین شکل موج ولتاژ فاز و خط خروجی، جریان خروجی، توان خروجی، جریان و ولتاژ لینک DC و سیگنالهای کنترلی وغیره را نیز ترسیم نمایید.

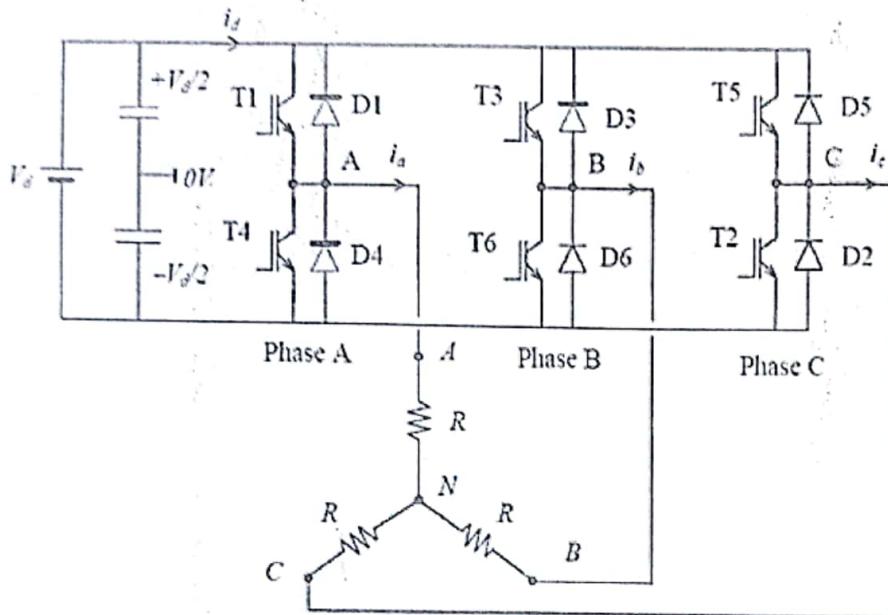

قطعه متحرک شکل زیر فقط در راستای x (محور افقی) می تواند جابجا شود. مشخصات پارامترهای سیستم به شرح زیر می باشد:


$$g = 2\text{mm}; i = 5A (\text{dc}); \mu_r = 2000$$

با استفاده از تحلیل FEM به موارد زیر را پاسخ دهید:

الف) محاسبه چگالی شار مغناطیسی در هسته و شکاف های هوایی و ترسیم

اشکال مربوطه

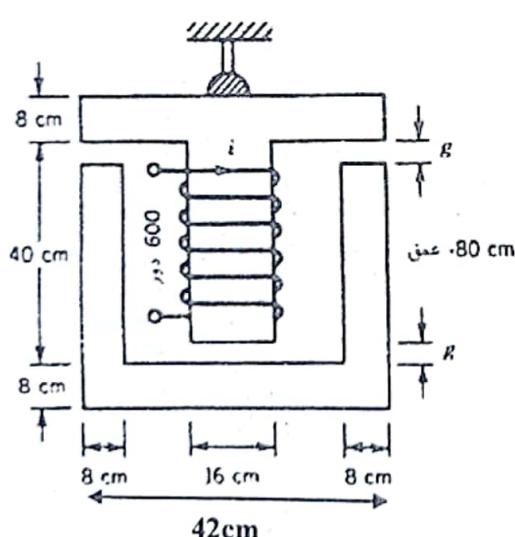ب) محاسبه اندوکتانس معادل دیده شده از دو سر سیم پیچ



موفق باشید- زکی پور