

فاز اول پروژه پایانی درس مدار منطقی

(پیاده سازی ضرب کننده ۱۶ بیتی بدون علامت)

استاد درس: دکتر شریعت مدار


دستیاران مربوطه:

سید علی گوهري

املين غازاريان

بهار ۱۴۰۳

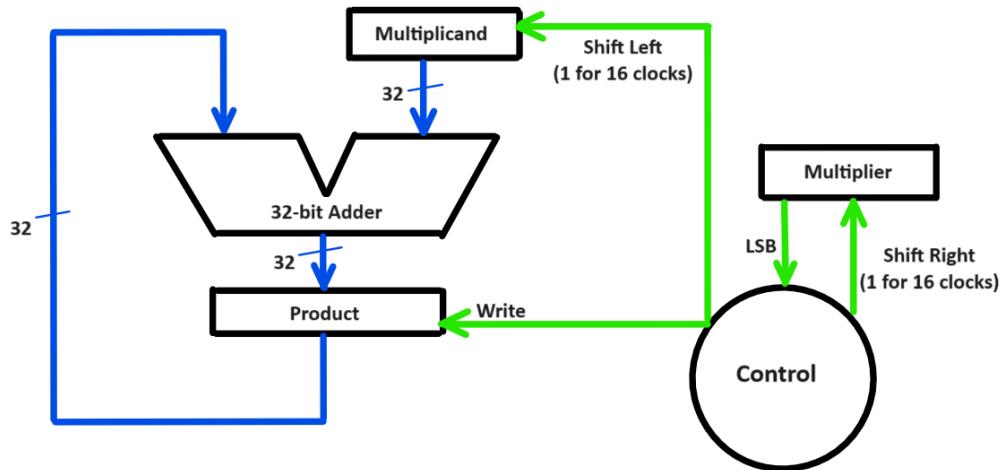در این فاز قصد داریم ضرب کننده‌ای را به کمک دیاگرام زیر پیاده سازی کنیم:



توجه: در شکل مسیر کنترل با رنگ سبز و مسیر داده با رنگ آبی نشان داده شده است.

دیاگرام بالا یک ضرب کننده ساده برای محاسبه حاصل ضرب دو عدد بدون علامت ۱۶ بیتی را نشان می‌دهد.

به شما دو عدد ۳۲ بیتی A و B داده می‌شود که شما ۱۶ بیت با ارزش کمتر آن را برداشته و در هم ضرب می‌کنید (چرایی این مسئله را در فاز بعد متوجه خواهید شد). تضمین می‌شود بزرگترین ورودی ضرب کننده عدد زیر باشد:

32'b0000_0000_0000_0000_1111_1111_1111_1111

برای ساخت این ضرب کننده یک رجیستر ۱۶ بیتی برای قرار دادن مضروب فیه (Multiplier)، یک رجیستر ۳۲ بیتی برای نگهداری مضروب (Multiplicand) و شیفت یافته‌های آن، و یک رجیستر ۳۲ بیتی برای نگهداری حاصلضرب (Product) در نظر گرفته شده است. همچنین یک جمع کننده ۳۲ بیتی برای انجام عملیات جمع در نظر گرفته شده است.

عملکرد فوق به زبان ساده بدین صورت قابل بیان است:

۱. با آغاز عملیات که توسط ورودی start کنترل می‌شود، مضروب فیه را در رجیستر Multiplier و مضروب را در ۱۶ بیت ابتدایی رجیستر Multiplicand بارگذاری می‌کنیم.
۲. در هر سیکل کلاک Multiplier یک بیت به سمت راست و Multiplicand یک بیت به سمت چپ شیفت پیدا می‌کند.
۳. با توجه به کم ارزش ترین بیت Multiplier تصمیم گرفته می‌شود که آیا نتیجه جدید در رجیستر Product نوشته شود یا همان مقدار قبلی را حفظ کند. (به معنی صفر بودن Partial Product)
۴. این کار به تعداد ۱۶ پالس کلاک تکرار می‌شود و بعد از آماده شدن نتیجه فلگ Ready فعال می‌شود.

ورودی:

دو عدد ۳۲ بیتی A و B که ۱۶ بیت پایین آنها قرار است در هم ضرب شود.

خروجی:

یک عدد ۳۲ بیتی که حاصل ضرب ورودی ها در آن ذخیره می‌شود. (Y)
یک فلگ یک بیتی که نشان دهنده آماده بودن حاصل ضرب است. (Ready)

نکات مهم:

- کد شما باید به صورت سنکرون پیاده سازی شود.
- نام گذاری های ورودی و خروجی را مطابق موارد بالا رعایت کنید. رعایت نامگذاری متغیر های ضرب کننده مطابق نام هایی که در دیاگرام آمده است پیشنهاد می شود.
- خوانا نویسی و تمیزی کد مهم می باشد.
- فایل گزارش نویسی باید جامع و کامل باشد؛ به نحوی که هم توضیح هر بخش از کد با جزئیات آورده شود و هم تصاویری از نتایج شبیه سازی به همراه تحلیل در آن قرار بگیرد.
- برای تحويل این فاز پروژه، تمامی فایل ها از جمله مازول ها و تستبنچ ها به همراه گزارشی از نحوه انجام کار به همراه نتایج مربوطه را در سامانه آپلود کنید. برای تحويل کدها، فقط فایل های مربوط به مازول ها و تستبنچ ها را تحويل دهید و از ارسال کل پروژه پرهیز کنید!!!!
- کد تحويل داده شده توسط شما باید قابل سنتز و شبیه سازی باشد و در صورت این که کد سنتز و شبیه سازی نشود، نمره ای به آن تعلق نمی گیرد.
- مشورت و کمک گرفتن از یکدیگر، جستجو در اینترنت و کتاب ها کاملاً جایز می باشد ولی پروژه باید توسط خود شما انجام شود. در صورت مشاهده شباهت غیرعادی نمره پروژه برای همه افراد کاملاً صفر در نظر گرفته می شود.
- تمام فایل های خود را در یک فایل با فرمت Project_Phase1_[StudentNumber]_[FullName].zip تحويل دهید.
- در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤال در مورد تمرین، آن را با آیدی تلگرام @seyedali_gohari و @emelinghazarian در میان بگذارید.