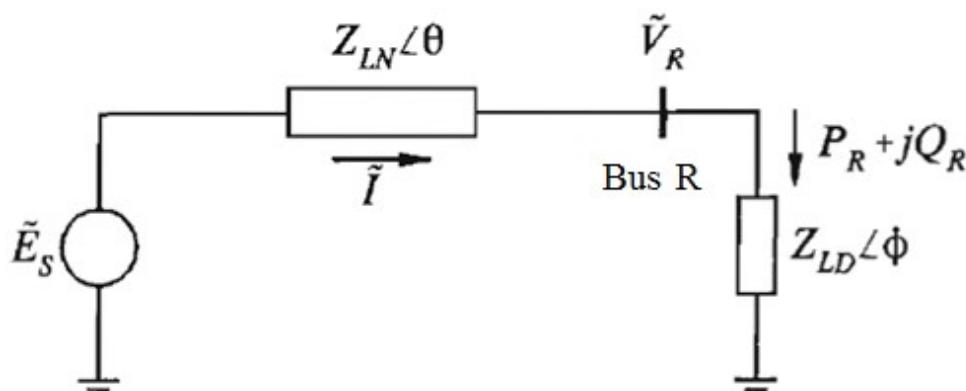


① یک سیستم قدرت مطابق شکل زیر مفروض است در این سیستم، ولتاژ باس شبکه ( $E_S$ )، ولتاژ باس بار ( $V_R$ )، امپدانس خط انتقال ( $Z_{LN}$ ) و امپدانس بار ( $Z_{LD}$ ) می باشد.

$E_S = 1.0 \text{ pu}$	$Z_{LN} = R + jX \text{ pu}$
	دو رقم آخر شماره دانشجویی تقسیم بر ۱۰۰۰
	دو برابر دو رقم آخر شماره دانشجویی تقسیم بر ۱۰۰۰



#### ❖ بخش اول:

براساس آنالیز پایداری ولتاژ با نوشتن روابط مربوطه شبیه سازی کنید. مطلوب است:

الف- منحنی های  $P_R - V_R$  و  $Q_R - V_R$  در باس  $R$  را بدست آورید و ماکزیمم توان و ولتاژ بحرانی را بیايد.

ب- ثابت کنید ماکزیمم توان تحت چه شرایطی اتفاق می افتد.

ج- شاخص های مربوط به پایداری ولتاژ را براساس منحنی های استخراج شده بررسی کنید.

#### ❖ بخش دوم:

الف- چگونگی روش های کنترل ولتاژ (۱- جبرانسازی محلی ۲- تغییر دادن تپ ترانسفورماتور در طرف بار ۳- ترانسفورماتور بوست در خط انتقال) را در پایداری مشخص کنید.

#### ❖ بخش سوم:

بخش اول با خط بلند تکرا کنید.

#### ❖ بخش چهارم

تأثیر مشخصه نوع بار های استاتیکی در آنالیز پایداری بخش اول بررسی کنید.