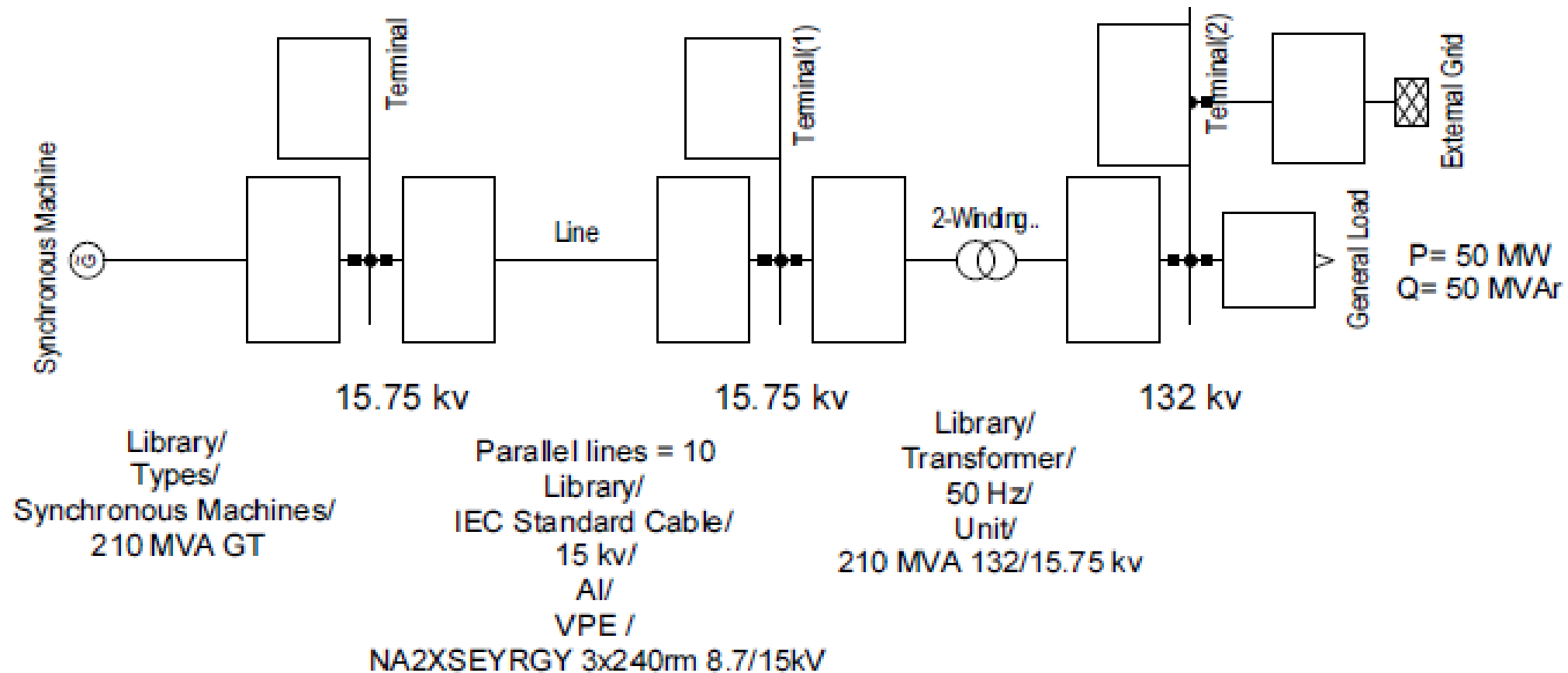


شبکه زیر را بسازید.

اطلاعات خط، ترانس و ژنراتور را می‌توانید از کتابخانه نرم‌افزار بردارید.

دقت کنید خط‌های موازی ده تا هستند.



- ۱- پخش بار بگیرید و داخل جعبه‌های خالی، اعداد مناسب را پر کنید.
- ۲- جریان اتصال کوتاه سه فاز (Ikss) با استاندارد IEC در ترمینال ۲ را محاسبه کنید.
- ۳- اگر در ترمینال ۲، در زمان صفر ثانیه، اتصال کوتاه سه فازی رخ دهد و در زمان ۰/۸۷ ثانیه اتصال کوتاه برطرف شود؛ حداکثر زاویه دلتای ژنراتور را بیابید.
- ۴- جعبه اطلاعات پایین شکل را پر کنید. یک عکس دلخواه نیز به جای عکس خود و یا آرم شرکت اضافه کنید.
- ۵- به طور دلخواه، یک عمل دیگر بر روی سیستم بالا انجام دهید (مثل فیدر و ...)